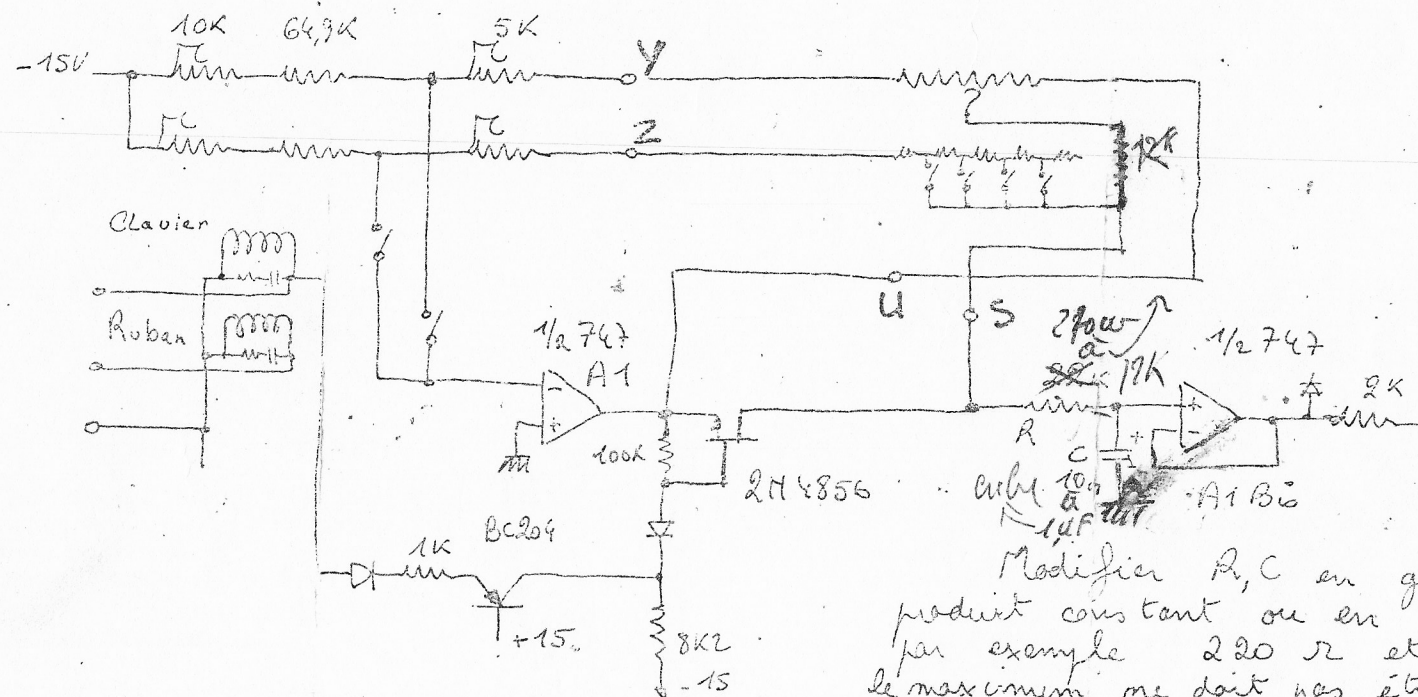


Modification du cablage J21



En Ruban le potentiomètre est vraiment utilisé en potentiomètre le 2N4856 est non conducteur. En cas de non contact du curseur C conserve la tension pour l'ampli A1 Bis. C reprend la valeur du curseur par la résistance R. La constante du circuit est donc RC. Aucune touche du clavier ne doit se trouver enfoncée sous peine de faire apparaître le bruit et de modifier la linéarité.

En Clavier le 2N4856 est conducteur et le schéma est identique